

کد کنترل

289

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

رشته مهندسی برق – کنترل – کد (۲۳۰۵)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی او ۲ – سیگنال‌ها و سیستم‌ها – سیستم‌های کنترل خطی	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ فرض کنید $u = u(x, t)$ جواب مسئله مقدار مرزی زیر باشد:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos x, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = 1, x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, t \geq 0 \end{cases}$$

در این صورت، مقدار $u(2, 1)$ کدام است؟

$$1 - \frac{1}{2} \cos 4 \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{2} \cos 4 \quad (2)$$

$$1 + \cos^2 2 \quad (3)$$

$$1 - \cos^2 2 \quad (4)$$

-۲ مسئله ارتعاش موج داده شده زیر را در نظر بگیرید. شتاب ارتعاش در $x = \frac{3}{4}$ کدام است؟

$$\begin{cases} u_{tt} + \varepsilon = u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u_t(x, 0) = 0 \\ u(x, 0) = 3x(x+1), u(1, t) = \varepsilon \end{cases}$$

$$0 \quad (1)$$

$$-6 \quad (2)$$

$$6 \quad (3)$$

$$\frac{63}{16} \quad (4)$$

$\int_{-\infty}^{+\infty} |F(w)|^2 dw$ تبدیل فوریه سیگنال $f(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}$ باشد، آنگاه حاصل $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$ اگر کدام است؟ ($i^2 = -1$)

$\frac{1}{\pi}$

$\frac{2}{\pi}$

$\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{4}$

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

مسئله انتقال حرارت یک بعدی $u_t = a^2 u_{xx}$ ($x > 0, t > 0$) با شرط اولیه $u(x, 0) = A$ و شرط کرانه‌ای $u(0, t) = B(1 - H(t - t_0))$ که در آن $H(t - t_0)$ تابع پله واحد (هوی‌ساید) و $t_0 > 0$ است، را در نظر بگیرید. اگر تبدیل لاپلاس $U(x, s)$ باشد، آنگاه $U(x, s)$ کدام است؟

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s}$$

نقاط غیرتحلیلی شاخه اصلی تابع $f(z) = \log(1 - iz^2)$ کدامند؟

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

۶- حاصل عبارت $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + 2e^{i\theta} \right) d\theta$ است؟

 π (۱) $2\pi i$ (۲) $\frac{\pi}{2}$ (۳) $\frac{\pi}{3}i$ (۴)

۷- فرض کنید $a \in (-1, 1)$ یک عدد حقیقی و $z = ae^{i\theta}$ باشد. با استفاده از سری توانی حاصل سری $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ ، کدام است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos \frac{n\pi}{3}$$

$$\frac{a - 2a^3}{(1-a)^3}$$

$$\frac{2a^3 - a}{(1-a)^3}$$

$$\frac{2a^3 - a}{2(1-a+a^3)}$$

$$\frac{a - 2a^3}{2(1-a+a^3)}$$

مسئله پواسن زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \begin{cases} 2 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}, & 0 < y < \pi \\ u(x, 0) = u(x, \pi) = 0 \end{cases}$$

e_i تبدیل $u(x, y)$ فوریه باشد. مقدار $U_w(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-ixw} dx$ اگر کدام است؟

$$\frac{(e^{\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$$

$$\frac{(e^{-\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$$

$$\frac{(1 - e^{\pi w})\sin w}{\pi w^2 \sinh(w)}$$

$$\frac{(1 - e^{-\pi w})\sin(\pi w)}{\pi w^2 \sinh(w)}$$

۹- فربیب z^{-2} در بسط لوران تابع $f(z) = z \sin\left(z - \frac{1}{z}\right)$ کدام است؟

$$\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!6!} + \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (1)$$

$$\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} - \frac{1}{3!4!} + \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (2)$$

$$-\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} - \dots \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (4)$$

۱۰- حاصل انتگرال $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^r x}{x^r + 1} dx$ کدام است؟


$$\frac{\pi(c^r + r)}{re^r} \quad (1)$$

$$\frac{\pi(ce^r + 1)}{re^r} \quad (2)$$

$$\frac{\pi(c^r + r)}{rc^r} \quad (3)$$

$$\frac{\pi(ce^r + 1)}{re^r} \quad (4)$$

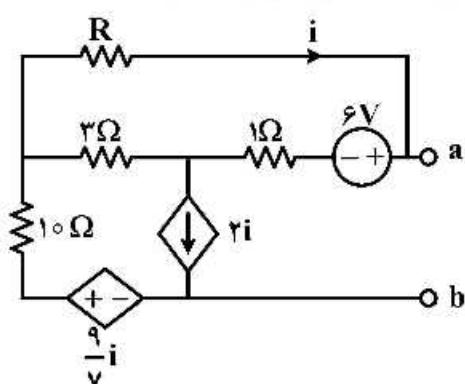۱۱- مقدار R در مدار زیر چند اهم انتخاب شود تا مدار از دو سر a و b معادل با یک منبع جریان ایدئال باشد؟




۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)


۴ (۴)

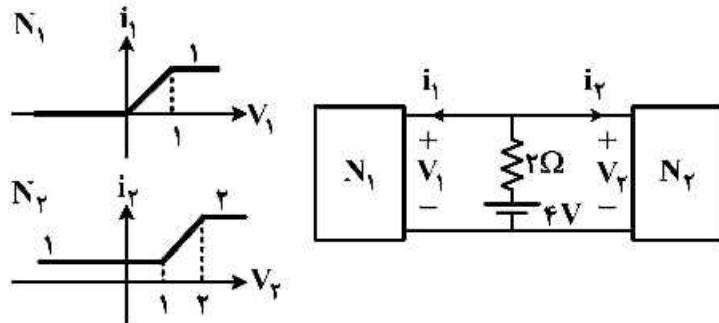- ۱۲- شبکه‌های N_1 و N_2 دارای مشخصه‌های $v-i$ هستند و به صورت زیر در یک مدار قرار گرفته‌اند. توان مصرفی مقاومت 2Ω چند وات است؟




- $\frac{1}{9}$ (۱)
 $\frac{5}{9}$ (۲)
 $\frac{10}{3}$ (۳)
 $\frac{40}{9}$ (۴)

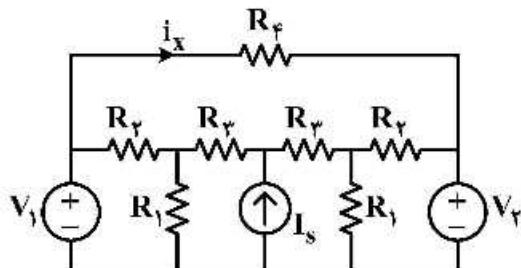- ۱۳- در مدار زیر، اگر $V_1 = 2V$ و $V_2 = 5V$ باشد، آنگاه $i_x = 6A$ خواهد بود. مقدار i_x هنگامی که $V_1 = 3V$ و $V_2 = 4V$ باشد، چند آمپر خواهد بود؟




- ۲ (۱)
۳ (۲)
۵ (۳)
-۲ (۴)

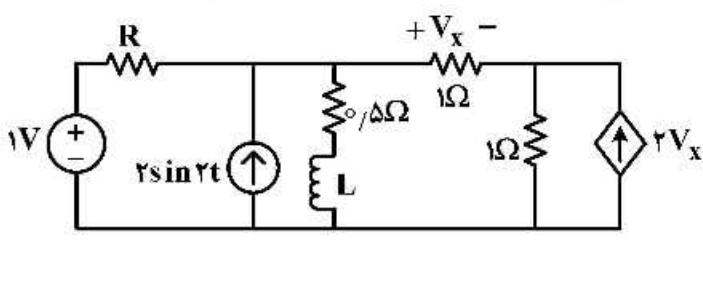- ۱۴- در مدار زیر، مقاومت ثابت R چند اهم باشد تا با جایگزینی سلف توسط خازن $C = L$ ، ثابت زمانی مدار تغییر نکند؟




- $\frac{4}{7}$ (۱)
 $\frac{4}{3}$ (۲)
 $\frac{5}{7}$ (۳)
۱ (۴)

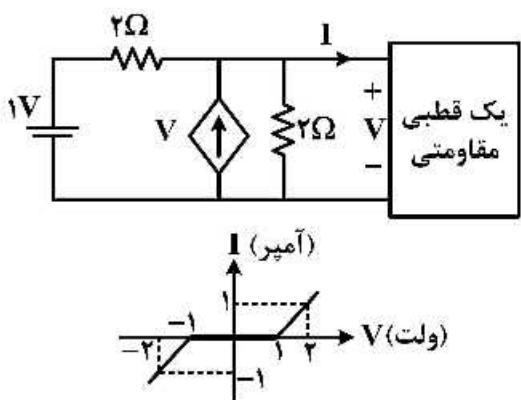- ۱۵- با توجه به مشخصه $v-i$ یک قطبی مقاومتی، مقدار ولتاژ V چند ولت است؟



- $-\frac{3}{2}$ (۱)
 $\frac{3}{2}$ (۲)
 $\frac{1}{2}$ (۳)
 $-\frac{1}{2}$ (۴)

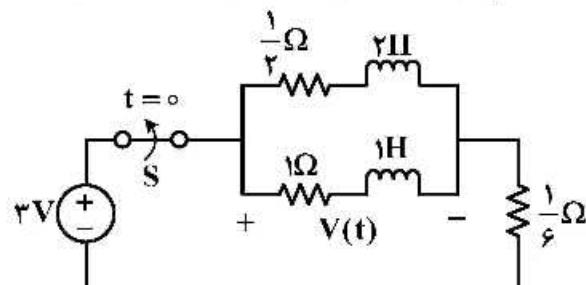- ۱۶ در مدار زیر کلید S برای مدت زمان طولانی بسته بوده و در $t > 0$ برای زمان‌های باز می‌شود. (t) برای کدام است؟



$$4\delta(t) - c^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (1)$$

$$4\delta(t) + e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (2)$$


$$-4\delta(t) + 2e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (3)$$

$$-4\delta(t) - e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (4)$$

- ۱۷ یک شبکه RLC با جریان $I_s(t) = 5 \cos \omega t u(t)$ تحریک می‌شود. در فرکانس $\omega = 2$ ، امپدانس ورودی شبکه

$$Z_{in} = 2e^{-j37^\circ}$$
 و ولتاژ گذرا در حالت صفر برای $t > 0$ به صورت $v = e^{-t}(5t - 8)$ اندازه‌گیری می‌شود.

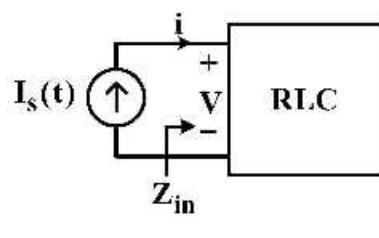فرکانسی از شبکه که امپدانس ورودی آن به صورت مقاومت خالص باشد، کدام است؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)




$$\omega = 2 \quad (1)$$

$$\omega = \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\omega = 1 \quad (3)$$

$$\omega = \frac{1}{2} \quad (4)$$

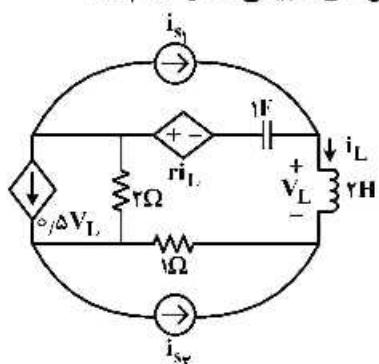- ۱۸ در صورتی که بخواهیم مدار زیر در وضعیت بی‌اتلاف قرار گیرد، مقدار r و فرکانس‌های طبیعی مدار کدام‌اند؟







$$s_{1,1} = \pm j \frac{1}{2}, r = -1 \quad (1)$$

$$s_{1,2} = \pm j \frac{1}{2}, r = -3 \quad (2)$$


$$s_{1,3} = \pm j 2, r = 1 \quad (3)$$

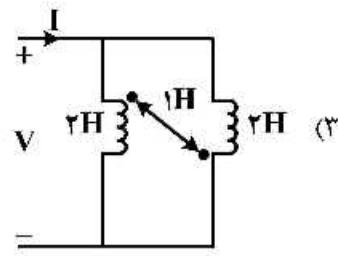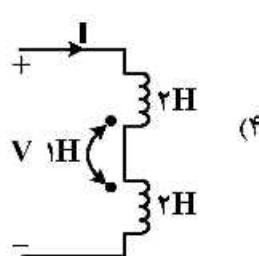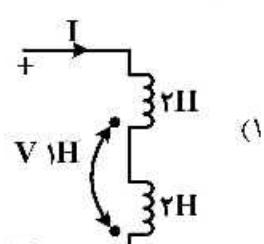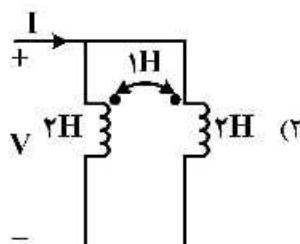(4) امکان تشذید در مدار وجود ندارد.

- ۱۹ کدام مدار دارای اندوکتانس معادل ورودی بزرگ‌تری است؟



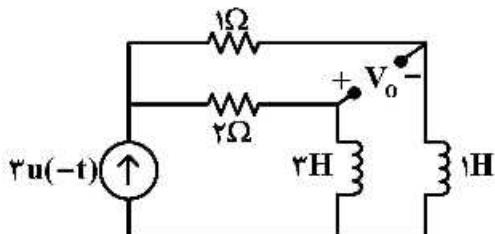-۲۰ در مدار زیر خروجی مدار V_0 برای $t > 0$ کدام است؟




$$\frac{15}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (2)$$

$$-\frac{3}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (3)$$

$$-\frac{15}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (4)$$

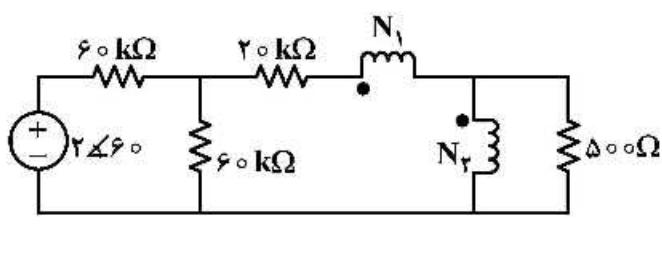-۲۱ در مدار زیر $\frac{N_1}{N_2}$ ترانس ایدئال چقدر باشد تا بیشترین توان متوسط به مقاومت 500Ω اهمی برسد؟




$$\frac{1}{10} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (2)$$

$$9 \quad (3)$$

$$10 \quad (4)$$

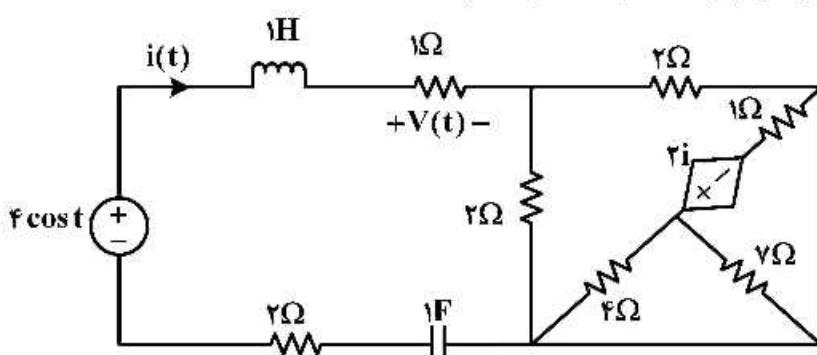-۲۲ در مدار زیر در حالت دائمی سینوسی ولتاژ $V(t)$ کدام است؟ ($t > 0$)




$$1 - 2 \sin t \quad (1)$$

$$2e^{-t} - e^{-2t} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\cos t \quad (4)$$

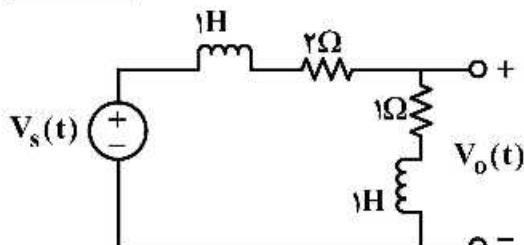-۲۳ در مدار زیر به ازای چه مقدار α ، با ورودی جملة $e^{-\alpha t} u(t)$ مشاهده نمی‌شود؟



خروجی $V_0(t)$ است)


(۱) همواره مشاهده می‌شود.

$$\alpha = 0 \quad (2)$$

$$\alpha = 2 \quad (3)$$

$$\alpha = 1 \quad (4)$$

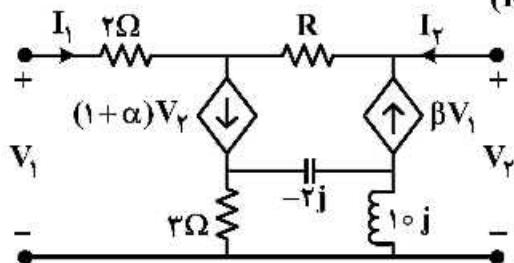-۲۴ به ازای چه مقادیری از α و β دو قطبی زیر متقابن است؟ ($R > 0$)




$$\alpha = \beta = -1 \quad (1)$$

$$\beta = 0, \alpha = -1 \quad (2)$$

$$\beta = 0, \alpha = 1 \quad (3)$$

$$\alpha = 1, \beta = -1 \quad (4)$$

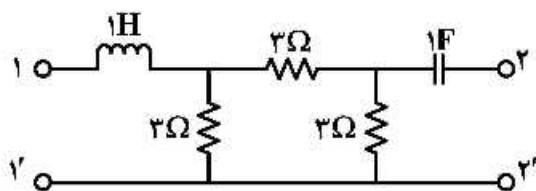

- ۲۵- توصیف Z دوقطبی روبرو، کدام است؟

$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+1 & 1 \\ 1 & s+2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & 2s+1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{s} & 1 \\ 1 & 2+s \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2+s & 1 \\ 1 & 2 + \frac{1}{s} \end{pmatrix} \quad (4)$$

- ۲۶- تابع تبدیل یک سیستم LTI زمان گسسته به صورت $H(z) = \frac{(1 - \frac{1}{5}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + 4z^{-1})}$ با ناحیه همگرایی $|z| > 4$ است. کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

(۱) سیستم پایدار است.

(۲) سیستم علی است.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = \frac{6}{25} \quad (4) \quad (3) \text{ سیستم غیر علی است.}$$

- ۲۷- کدام عبارت می‌تواند تبدیل فوریه یک سیگнал زمان گسسته باشد؟

$$\text{sinc}(\omega) \quad (4) \quad \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 1 \quad (3) \quad \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (2) \quad \sin \omega \quad (1)$$

- ۲۸- در هر یک از سیستم‌های زیر، یک نمونه ورودی - خروجی داده شده است. کدام یک از سیستم‌ها می‌تواند علی باشد؟

$$x[n] = u[n-2] \quad y[n] = u[n-1] \quad (2) \quad x[n] = u[n-2] \quad y[n] = u[n+1] \quad (1)$$

$$x[n] = u[n+2] \quad y[n] = u[n+1] \quad (4) \quad x[n] = u[n+1] \quad y[n] = u[n+2] \quad (3)$$

- ۲۹- سیگнал $x(t)$ از یک سیستم نمونه بردار با فرکانس نمونه برداری 300 Hz عبور می‌کند. ضرایب سری فوریه

$$x(t) = \sin(200\pi t) \cos(150\pi t) \quad \text{سیگнал گسسته به دست آمده در یک دوره تناوب، کدام است؟}$$

$$a_7 = a_{11} = \frac{-1}{4j}, a_1 = a_5 = \frac{1}{4j} \quad (1)$$

$$a_5 = a_{11} = \frac{1}{4j}, a_1 = a_7 = \frac{-1}{4j} \quad (2)$$

$$a_5 = a_{11} = \frac{-1}{4j}, a_1 = a_7 = \frac{1}{4j} \quad (3)$$

$$a_7 = a_{11} = \frac{1}{4j}, a_1 = a_5 = \frac{-1}{4j} \quad (4)$$

- ۳۰ - تبدیل فوریه سینگنال $y(t) = \left| \cos\left(\frac{\pi}{\gamma}t\right) \right|$ برابر کدام است؟

$$Y(\omega) = \gamma \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{\gamma}\right)}{k} \left[\delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{\gamma}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{\gamma}\right) \right] \quad (1)$$

$$Y(\omega) = \gamma \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{\gamma}\right)}{k} \left[\delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{\gamma}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{\gamma}\right) \right] \quad (2)$$

$$Y(\omega) = \gamma \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{\gamma}\right)}{k} \left[\delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{\gamma}\right) + \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{\gamma}\right) \right], k \text{ is even} \quad (3)$$

$$Y(\omega) = \gamma \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{\gamma}\right)}{k} \left[\delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{\gamma}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{\gamma}\right) \right], k \text{ is odd} \quad (4)$$

- ۳۱ - یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $h(t) = \frac{1}{\pi t}$ را در نظر بگیرید. اگر ورودی این سینگنال $x(t) = \sin e^{\gamma t} \cos(2\pi t)$ باشد و خروجی آن را با $y(t)$ نمایش دهیم، مقدار $y\left(\frac{1}{4}\right)$ کدام است؟

$$\frac{4}{\pi^2} \quad (1)$$

$$\frac{8}{\pi^2} \quad (2)$$

$$\frac{16}{\pi^2} \quad (3)$$

$$-\frac{8}{\pi^2} \quad (4)$$

- ۳۲ - مقدار انتگرال $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(2\omega)}{1+\omega^2} d\omega$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{2} e^{-\gamma} \quad (1)$$

$$\pi e^{-1} \quad (2)$$

$$\pi e^{-\gamma} \quad (3)$$

$$2\pi e^{-\gamma} \quad (4)$$

- ۳۳ - معادله تفاضلی سیستم LTI گستته و علی به صورت زیر داده شده است:

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

پاسخ سیستم به ورودی زیر، کدام است؟

$$x[n] = \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$


$$y[n] = (n+1) \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (1)$$

$$y[n] = (n+1) \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n+1] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n-1] \quad (2)$$

$$y[n] = n \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (3)$$

$$y[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (4)$$

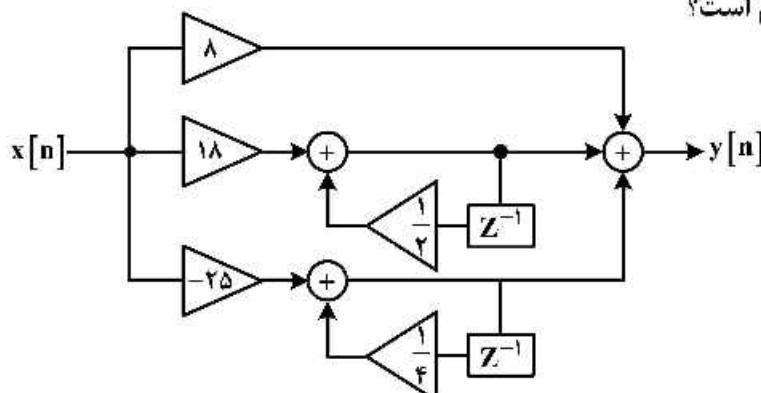- ۳۴ - تابع سیستم متناظر با بلوک دیاگرام زیر کدام است؟



$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \quad (1)$$

$$H(z) = \frac{-1 + 8z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \quad (2)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{\lambda - 1\lambda z^{-1} - 25z^{-2}} \quad (3)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{\frac{1}{8} + \frac{1}{18}z^{-1} - \frac{1}{25}z^{-2}} \quad (4)$$

- ۳۵ - پاسخ ضربه یک سیستم LTI پیوسته برابر است با:


پاسخ این سیستم به ورودی $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\pi t}$, کدام است؟

$$y(t) = 1 - \sin(\pi t) \quad (1)$$

$$y(t) = 1 + \sin(\pi t) \quad (2)$$

$$y(t) = 1 - \cos(\pi t) \quad (3)$$

$$y(t) = 1 + \cos(\pi t) \quad (4)$$

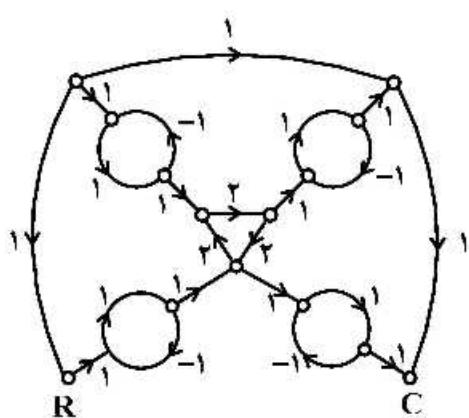






۳۶- در نمودار گذر سیگنال زیر، نسبت $\frac{C}{R}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{8}$
- (۲) $\frac{1}{24}$
- (۳) $-\frac{3}{26}$
- (۴) $-\frac{5}{28}$


۳۷- کدام گزینه در مورد سیستم با معادله مشخصه $\Delta(s) = (s - 1)(s^2 + 6s + 7) + k = 0$ درست نیست؟

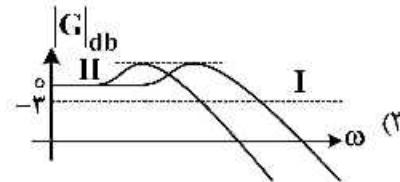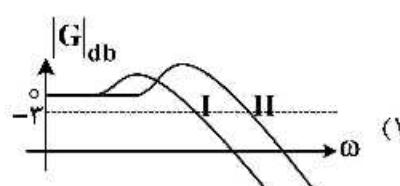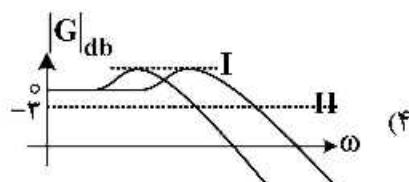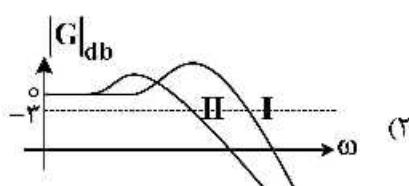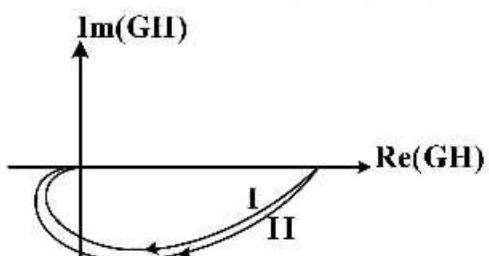- (۱) به ازای جمیع مقادیر $k > 0$ سیستم دارای دو قطب مختلط است.
- (۲) به ازای جمیع مقادیر $k < 0$ سیستم دارای دو قطب مختلط است.
- (۳) حساسیت ریشه‌ها در حوالی نقطه $s = -1$ بسیار بالا است.
- (۴) محدوده پایداری سیستم $k_1 > 0, k_1 < k_2 < k_3 > 0$ است.

۳۸- نمودار قطبی دو سیستم مرتبه دوم در زیر آمده است. در صورتی که فرکانس طبیعی دو سیستم مساوی باشد، نمودار بودی آن‌ها چگونه است؟



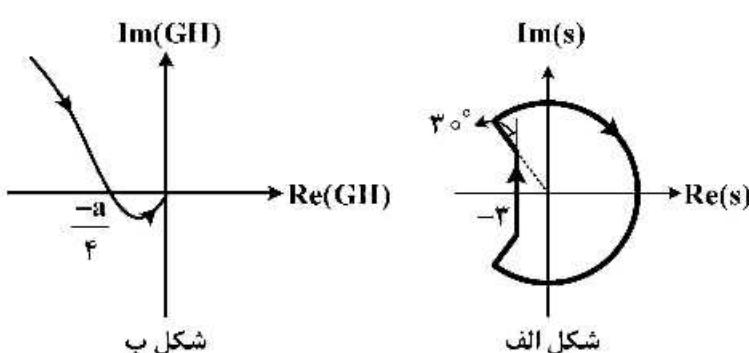۳۹- نمودار قطبی سیستم $G(s) = \frac{Ts}{s^2 + fs + aF(s)}$ و فیدبک واحد منفی براساس مسیر بسته شکل الف، بهصورت شکل ب بهدست آمده است ($F(s)$ تابع مینیمم فاز است). کدام گزینه صحیح است؟




(۱) برای آنکه ثابت زمانی قطب‌های حلقه‌بسته، کمتر از $\frac{1}{3}$ بشود، باید $a > 4$ باشد.

(۲) برای $4 < a$ ، فراجهش پاسخ پله سیستم حلقه‌بسته، کمتر از ۱۶٪ است.


(۳) برای آنکه ثابت زمانی قطب‌های حلقه‌بسته، کمتر از $\frac{1}{3}$ بشود، باید $4 < a$ باشد.

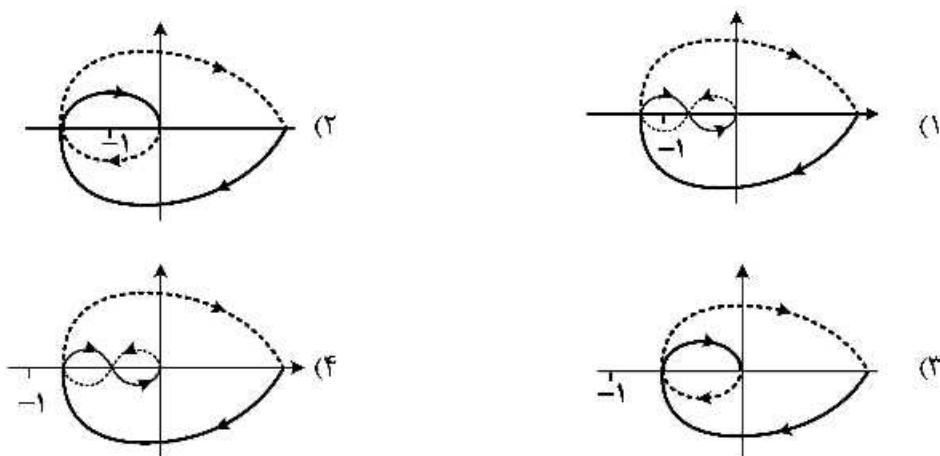(۴) برای $4 > a$ ، فراجهش پاسخ پله سیستم حلقه‌بسته، بیشتر از ۱۶٪ است.

۴۰- دیاگرام نایکوتیست سیستم $G(s) = \frac{1}{s^2 + as^2 + bs + c}$ و $a > b > c > 1$ ، $ab - c \geq 2$ ، کدام است؟



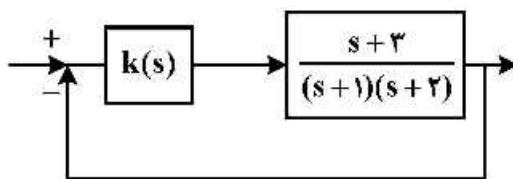- ۴۱ - کدام کنترل‌کننده می‌تواند تواند تواند مشخصات مطلوب زیر را برآورده کند؟
- الف) سیستم حلقه‌بسته پایدار
- ب) خطای ماندگار صفر به ورودی پله واحد
- ج) سیستم حلقه‌بسته میرای بحرانی
- د) خطای ماندگار ورودی شبیه واحد هر قدر می‌تواند کم‌تر باشد.
- ه) سیستم حلقه‌بسته دارای حداقل مرتبه باشد.



خطای ماندگار ورودی شبیه واحد هر قدر می‌تواند کم‌تر باشد.






$$\frac{21/5(s+1)}{s} \quad (1)$$

$$\frac{9/9(s+2)}{s} \quad (2)$$


$$\frac{5/1(s+2)}{s} \quad (3)$$

$$\frac{5/5(s+1)}{s} \quad (4)$$

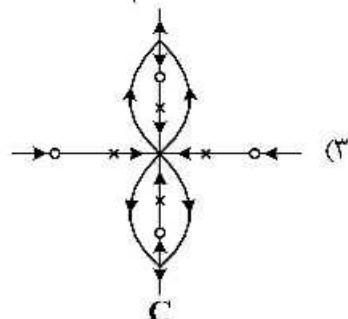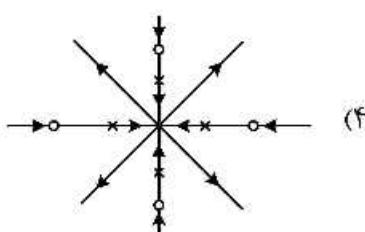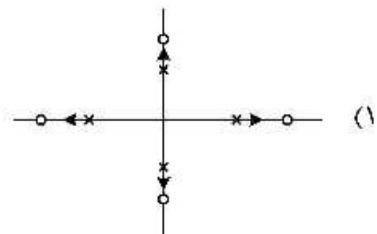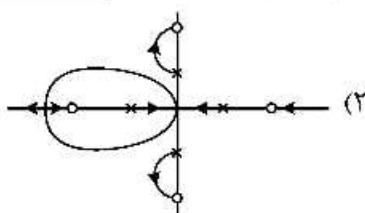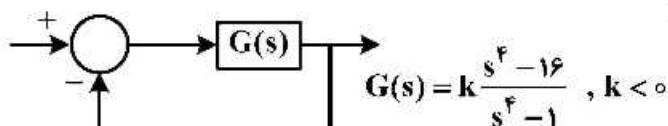- ۴۲ - مکان هندسی ریشه‌های سیستم زیر، کدام است؟



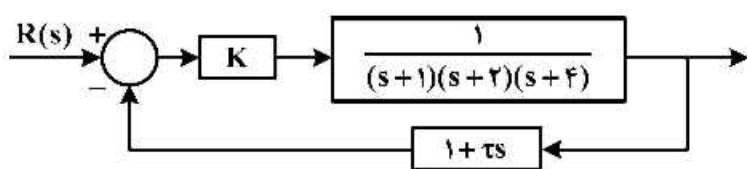- ۴۳ - برای سیستم حلقه‌بسته زیر، از کنترل‌کننده PD استفاده شده است. در این مورد، گزینه صحیح کدام است؟



(۱) برای $1/\tau = 0^\circ$ خطای حالت دائم سیستم به ورودی پله واحد ($e_{ss} \geq 2$) است.


(۲) برای $\frac{1}{\tau} < \tau$ و $90^\circ > K$ سیستم حلقه‌بسته، رفتاری مشابه سیستم مرتبه ۲ دارد.

(۳) به ازای $-8 < K < 90^\circ$ سیستم حلقه‌بسته، همواره ناپایدار است.

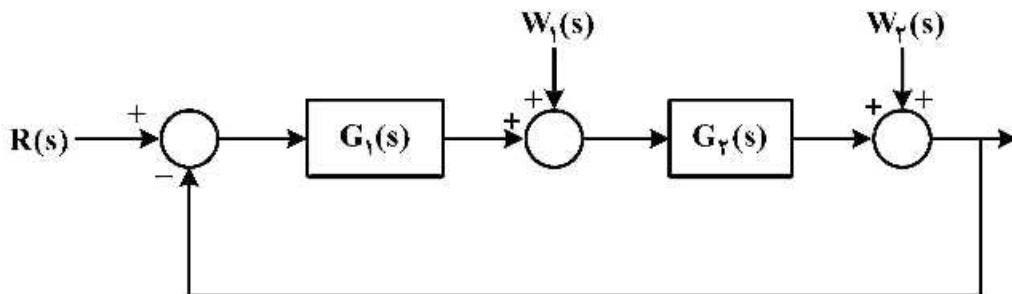(۴) ثابت زمانی مشتق‌گیر τ اثری روی خطای حالت دائم سیستم ندارد.

- ۴۴- سیستم فیدبک زیر را در نظر بگیرید:

توابع تبدیل $G_1(s)$ و $G_2(s)$ چنانند که سیستم حلقه بسته پایدار است. با توجه به اطلاعات زیر، نوع سیستم فوق و ثابت خطای مربوط، به ترتیب نسبت به ورودی مرجع $R(s)$ و ورودی‌های اغتشاش $W_1(s)$ و $W_2(s)$ گدامند؟



$$W_1(s) = W_2(s) = 0, \quad R(s) \frac{1}{s^2} \Rightarrow e_{ss} = 0$$

$$W_1(s) = W_2(s) = R(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow e_{ss} = -0/1$$

$(Kv = 10) 1, (Kv = 10) 1, (Kv = \infty) 2 \quad (1)$

$(Kv = \infty) 2, (Kv = 10) 1, (Kv = \infty) 2 \quad (2)$

- ۴۵- در صد بالازدگی پاسخ پله، در گدام یک از سیستم‌های زیر بیشتر است؟

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \quad (1)$$

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2s + 4} \quad (2)$$

$$G(s) = \frac{1-10os}{s^2 + 2s + 4} \quad (3)$$

$$G(s) = \frac{1-s}{s^2 + 2s + 4} \quad (4)$$

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1399

کلید اولیه آزمون دکتری سال 1399

به اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و بس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ 14/05/1399 با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون دکتری سال 1399" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) با بس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

گروه امتحانی	شماره پاسخنامه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
مهندسی و فنی	1	E	مهندسی برق - کنترل

شماره سوال	کریمه صحیح	شماره سوال	کریمه صحیح
1	2	31	2
2	1	32	3
3	3	33	1
4	3	34	1
5	4	35	4
6	3	36	4
7	4	37	2
8	2	38	1
9	1	39	1
10	4	40	3
11	3	41	2
12	2	42	4
13	1	43	1
14	1	44	4
15	2	45	3
16	4		
17	3		
18	2		
19	1		
20	3		
21	3		
22	4		
23	4		
24	2		
25	4		
26	2		
27	1		
28	4		
29	3		
30	4		

خروج